

K-MAP FOR RED LED

b[1] b[0] a[1] a[0]		00	01	11	10
		00	01	11	10
	00	1	0	0	0
	01	1	1	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	0	1

K-MAP FOR GREEN LED

b[1] b[0] a[1] a[0]		00	01	11	10
		00	01	11	10
	00	1	1	1	1
	01	0	1	1	1
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	1


K-MAP FOR BLUE LED

b[1] b[0] a[1] a[0]		00	01	11	10
		00	01	11	10
	00	0	1	1	1
	01	1	0	1	1
	11	1	1	0	1
	10	1	1	1	0


circuit diagram inferred from k-map for

SOP equation:
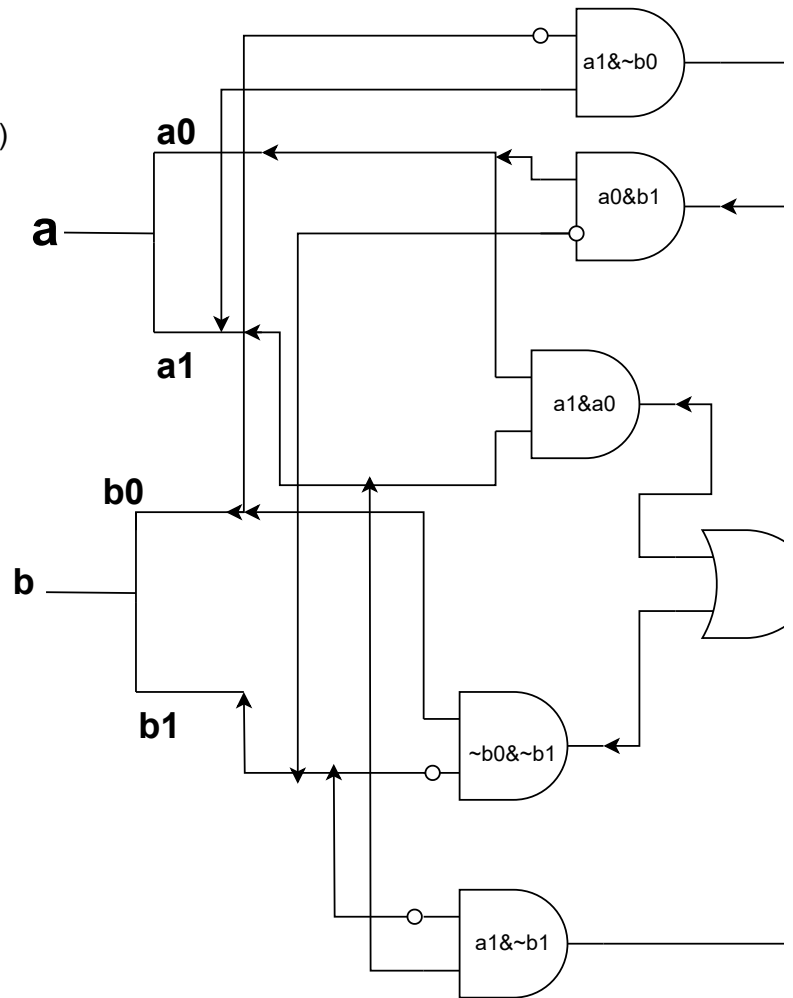
$$(\sim b_0)(\sim b_1) + (\sim b_1)(a_0) + (a_1)(\sim b_1) + (a_1)(a_0) + (\sim b_0)(a_1)$$




or red led

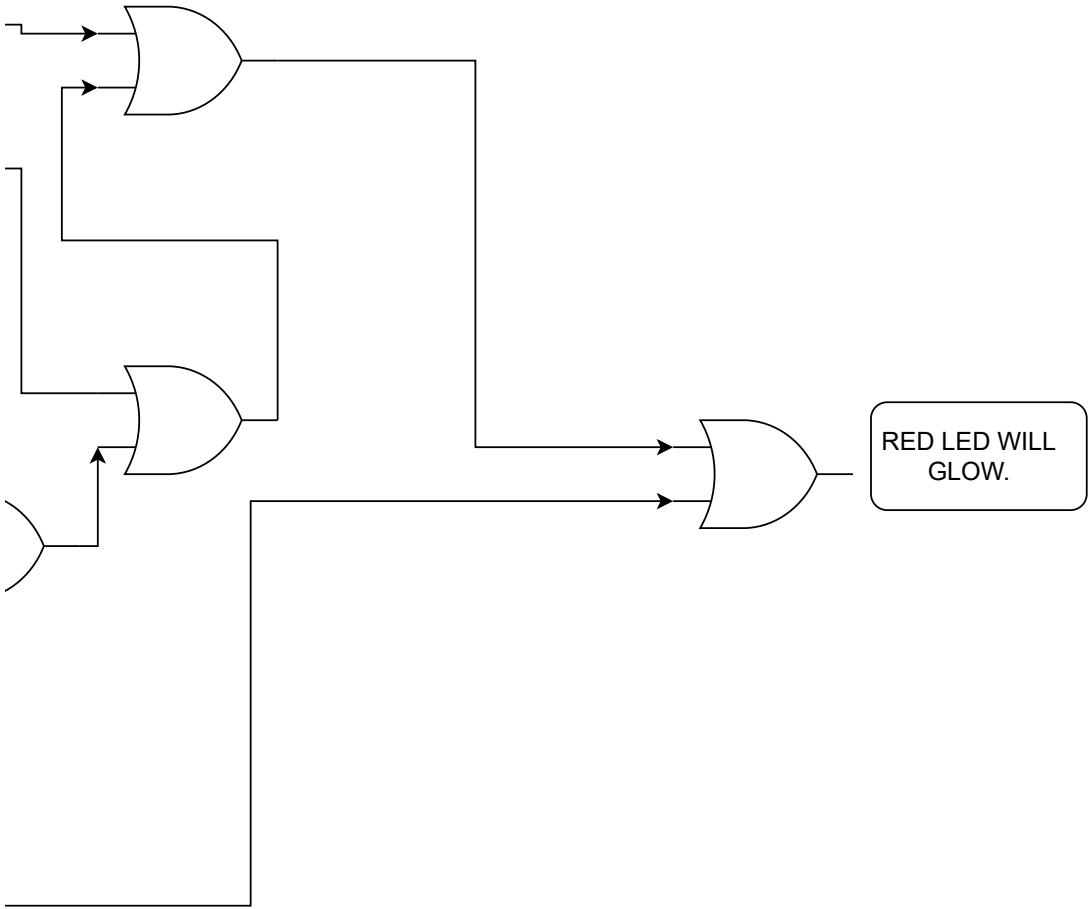

circuit diagram inferred from k-map for G

SOP equation:
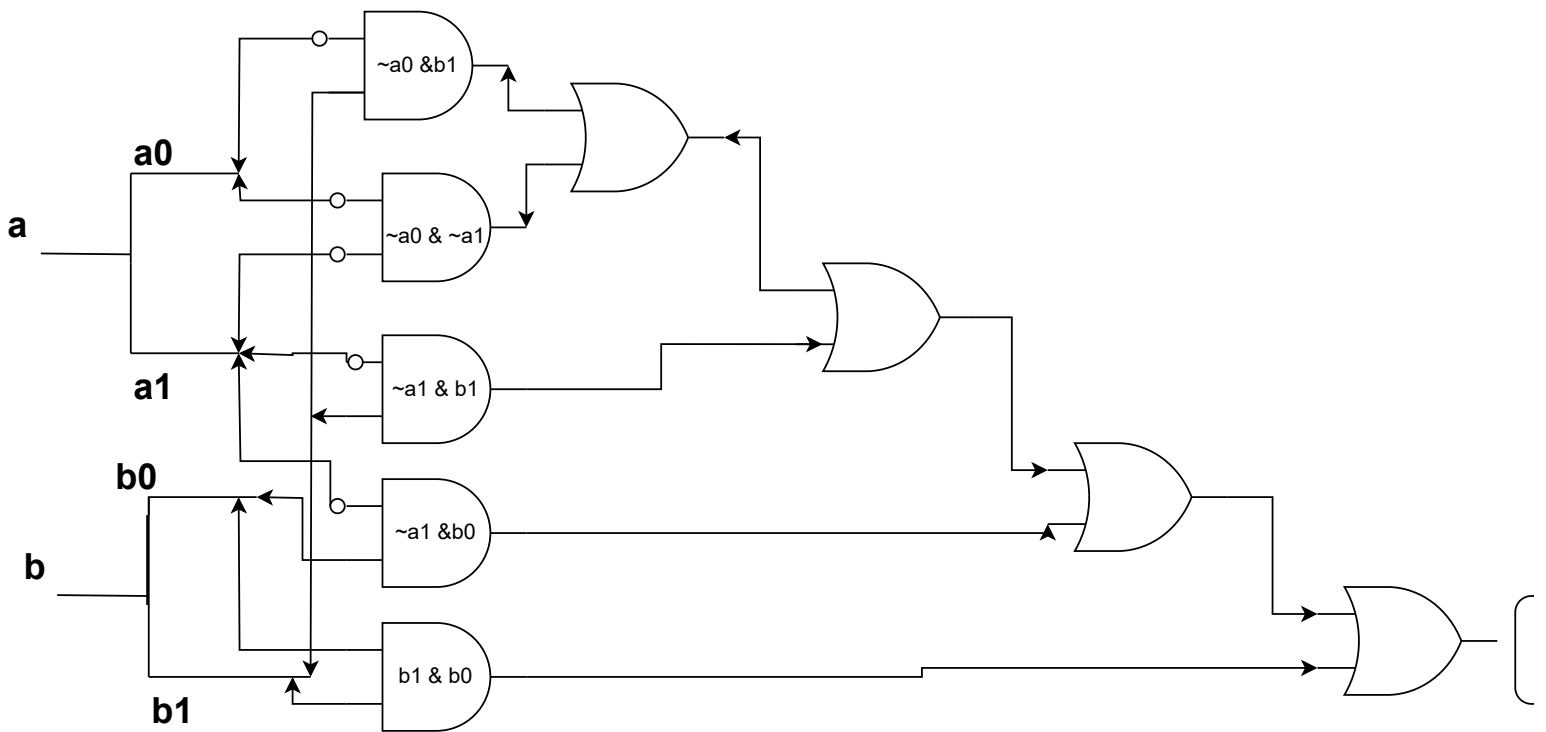
$$(\sim a_1)(\sim a_0) + (\sim a_1)(b_0) + (\sim a_1)(b_1) + (b_1)(b_0) + (\sim a_0)(b_1)$$




reen led

RED LED WILL
GLOW

circuit diagram inferred from k-map for Blue led

SOP equation:
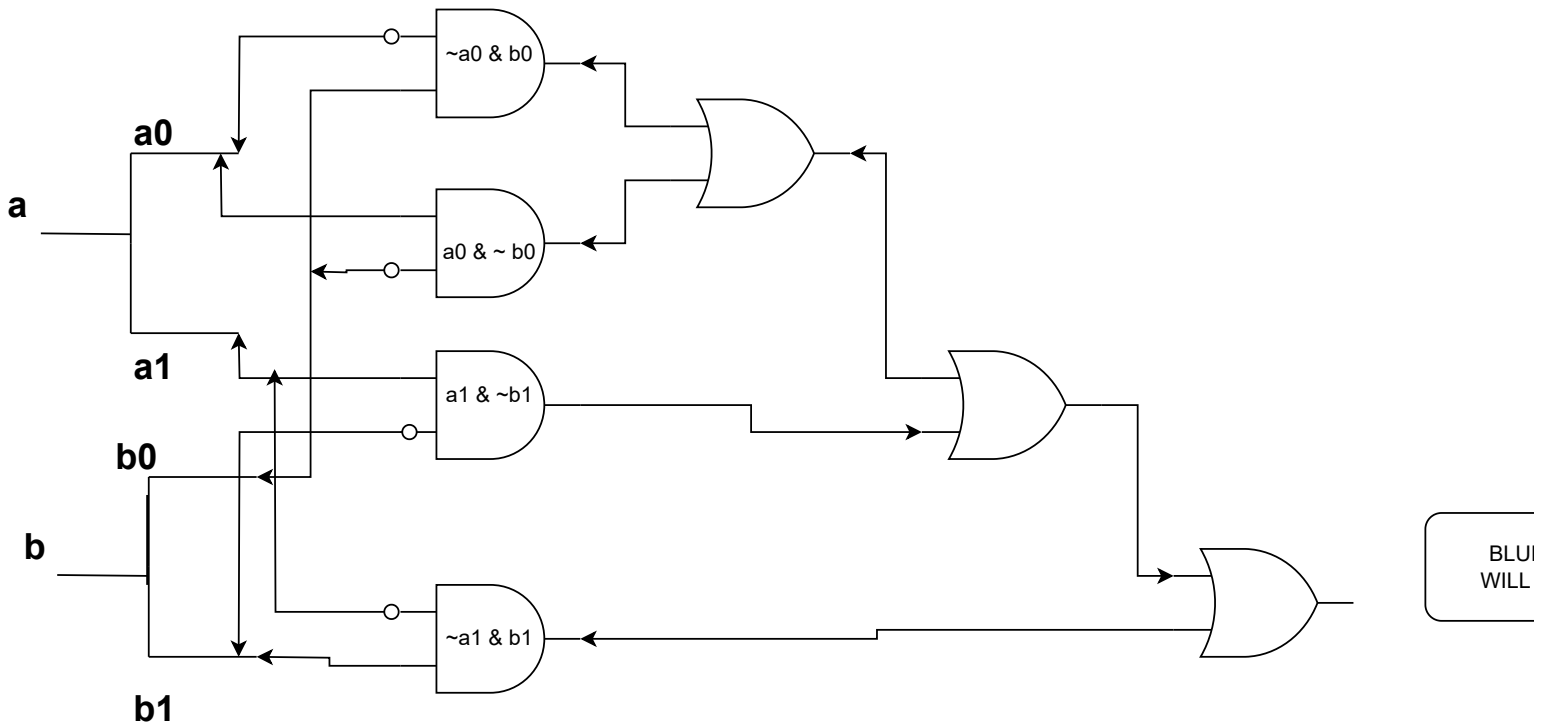
$$(a1)(\sim b1) + (a0)(\sim b0) + (\sim a0)(b0) + (\sim a1)(b1)$$



E LED
GLOW